



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR AMP - I**

**ALUNOS:**

**Bruno Rodrigues Caputo - 2016000041**

**Philip Mahama Akpanyi - 201514402**

**Novembro de 2018  
Boa Vista/Roraima**



UFRR

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR AMP - I(Advanced Micro Processor versao I)**

**Novembro de 2018  
Boa Vista/Roraima**

## Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador de 16 bits chamado AMP-I(Advanced Micro Processor), desenvolvido como trabalho para disciplina de arquitetura e organização de computadores. Implementado em VHDL(*VHSIC Hardware Description Language*) buscou-se criar uma arquitetura enxuta e coerente que seja capaz de realizar algoritmos inteligíveis. Seus componentes bem como o *datapath* serão aprofundados ao longo deste documento.

## Conteúdo

<b>Especificação</b>	<b>5</b>
Plataforma de desenvolvimento	5
Conjunto de instruções	6
1.2.1 Tipo de Instruções	6
1.2.2 Visão geral das instruções do Processador AMD-I:	7
Descrição do Hardware	8
ALU ou ULA	8
Unidade de Controle	8
Memória de dados	10
Memória de Instruções	11
Banco de Registradores	12
Somador	13
And, Or	15
Mux_2x1	16
Multiplicador usando algoritmo de booth	16
Datapath	17
Simulações e Testes	18
Considerações finais	19
Bibliografia	<b>20</b>

# 1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador AMP-I(Advanced Micro Processor), bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador AMP foi utilizado a IDE: Quartus (Quartus Prime 18.1) Lite Edition.....

Flow Status	Successful - Mon Aug 27 17:33:50 2012
Quartus II Version	9.0 Build 184 04/29/2009 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	Quantum
Top-level Entity Name	Quantum_Pro
Family	Cyclone III
Met timing requirements	N/A
Total logic elements	3,123 / 15,408 ( 20 % )
Total combinational functions	2,148 / 15,408 ( 14 % )
Dedicated logic registers	2,137 / 15,408 ( 14 % )
Total registers	2137
Total pins	188 / 347 ( 54 % )
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 516,096 ( 0 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements	1 / 112 ( < 1 % )
Total PLLs	0 / 4 ( 0 % )
Device	EP3C16F484C6
Timing Models	Final

Figura 1 - Especificações no Quartus

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador AMP-I possui 32 registradores: \$0, \$alco, \$t0, \$t2, \$t3, \$t4, \$t5, \$t6, \$t7, \$t8, \$t9, \$t10, \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4, \$s5, \$s6, \$s7, \$s8, \$s9, \$s10, \$s11, \$s12. Assim como 12 formatos de instruções de 16 bits cada, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;
- **Func:** Instruções compartilhadas com o opcode que servem para utilizar funções caso seja necessário

### 1.2.1 Tipo de Instruções

#### - Formato do tipo R:

Instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo da Instrução    Reg1    Reg2

Formato para escrita em código binário:

4 bits	5 bits	5 bits
15-12	11-7	6-2
Opcode	Reg2	Reg1

#### - Formato do tipo I:

Este formato aborda instruções de Load (exceto *load Immediately*), Store e

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo da Instrução    Reg1    Reg2    Func

Formato para escrita em código binário:

4 bits	5 bits	5 bits	2 bits
15-12	11-7	6-2	1-0
Opcode	Reg2	Reg1	Func

### - Formato do tipo J:

Este formato aborda instruções de saltos condicionais ou não de um determinado endereço segue uma instrução única:

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo da Instrução    Endereço

Formato para escrita em código binário:

4 bits	28 bits
15-12	11-0
Opcode	Endereço

## 1.2.2 Visão geral das instruções do Processador AMD-I:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total ( $Bit(0e1)^{NumeroTotaldeBitsdoOpcode} \cdot 2^X = X$ ) de 16 **Opcodes (0-15)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador AMP-I.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	add	R	Soma	<b>add</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
0001	sub	R	Subtração	<b>sub</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1
0010	mult	R	Multiplicação	<b>mult</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 * \$S1
0011	addf	R	Soma Float	<b>add</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
0100	subf	R	Subtração Float	<b>sub</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1
0101	multf	R	Multiplicação Float	<b>mult</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 * \$S1
0110	or	R	OU	<b>or</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0    \$S1
0111	and	R	E	<b>and</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 & \$S1
1000	lw	I	Carregar Palavra	<b>lw</b> \$S0, C(\$s1) ,ou seja, \$s0 = Memória[\$s1 +C]
1001	sw	I	Armazena na memória	<b>sw</b> C(\$s0) , \$S1 ,ou seja, Memória[\$s0 +C]:=\$s1
1010	beq	I	Se for igual	<b>beq</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, if(\$S0 == \$S0)then PC+1*2
1011	j	j	Pula para Endereço	<b>j</b> 0x19
1100	not	R	Negação do resultado	<b>not</b> \$S0, ou seja \$S0 := not (\$S0)
1101				
1110				
1111	exit		Encerramento do processador	

## 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador AMP-I, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### 1.3.1 ALU ou ULA

O componente QALU (Q Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, multiplicação (considerando apenas resultados inteiros). Adicionalmente a ALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente ALU recebe como entrada três valores: **A** – dado de 16 bits para operação; **B** - dado de 16 bits para operação e **OP** – identificador da operação que será realizada de 4bits. O ALU possui três saídas: **zero** – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); **overflow** – identificador de overflow caso a operação exceda os 16 bits; e **result** – saída com o resultado das operações aritméticas.

 


Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo Quartus

### 1.3.2 Unidade de Controle

O componente Unidade\_Control\_16bits tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode e as flags que serão detalhadas a seguir. Sua declaração segue o seguinte formato:




```

entity Unidade_Control_16bits is
port(
  clk      : in std_logic;
  opcode   : in std_logic_vector (3 downto 0);
  regDst   : out std_logic;
  ulaFont  : out std_logic;
  memParaReg : out std_logic;
  escReg   : out std_logic;
  lerMem   : out std_logic;
  escMem   : out std_logic;
  desvio   : out std_logic;
  ulaOP    : out std_logic_vector {7 downto 0}
);
end entity Unidade_Control_16bits;

```

Nas portas temos:

- ☐ clk: clock para fazer checagem de borda alta
- ☐ opcode: Qual operação será realizada
- ☐ regDst: registrador para determinar especificação do registrador rt, rd
- ☐ ulaFont: Flag para o segundo dado lido do banco de registradores, no multiplexador que com a memória de dados
- ☐ memParaReg: Flag para sinalizar leitura e escrita na memória de dados do multiplexador
- ☐ escReg: Flag para sinalizar escrita no registrador
- ☐ lerMem: Flag para sinalizar leitura de memória
- ☐ escMem: Flag para sinalizar escrita de memória
- ☐ desvio: Flag para salto
- ☐ ulaOP: Operação realizada na ULA

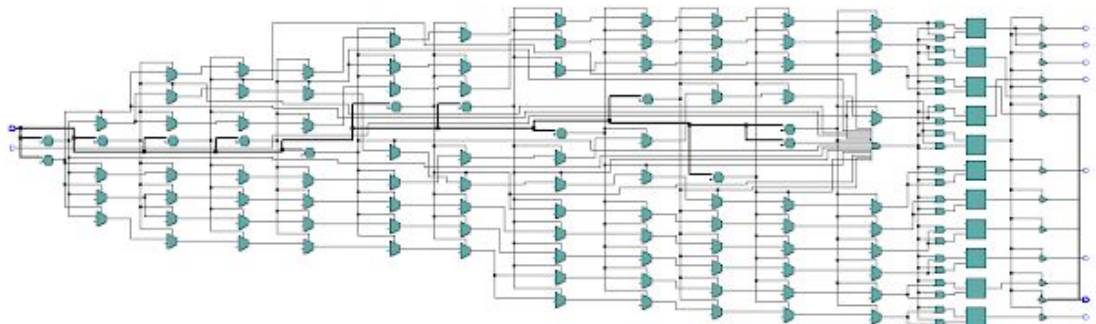

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

**Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.**

Comando	clk	opcode	regDst	ulaFont	mem ParaReg	esc Reg	ler Mem	esc Mem	desvio	ulaOP
add	1	0000	1	0	0	1	0	0	0	00000000
sub	1	0001	1	0	0	1	0	0	0	00000001
mult	1	0010	1	0	0	1	0	0	0	00000010
addf	1	0011	1	0	0	1	0	0	0	00000011

subf multf or and load beq j not	1	0100	1	0	0	1	0	0	0	00001000
	1	0101	1	0	0	1	0	0	0	00010101
	1	0110	1	0	0	1	0	0	0	00000110
	1	0111	1	0	0	1	0	0	0	00000111
	1	1000	0	1	1	1	1	0	0	00001000
	1	1010	0	1	1	1	1	0	0	00001010
	1	1011	0	0	1	0	0	0	1	00001011
	1	1100	1	0	0	1	0	0	0	00001100

### 1.3.3 Memória de dados

Responsável pela leitura e escrita dos dados, que serão posteriormente armazenados ou não no banco de registradores, sua declaração abaixo:

```
use ieee.numeric_std.ALL;
entity ram16 is
  Port ( I_clk : in  STD_LOGIC;
        I_we : in  STD_LOGIC;
        I_addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        I_data : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        O_data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end ram16;
```

Nas portas temos:

- ☐ I\_clk: Entrada com o clock para checagem de borda alta
- ☐ I\_we: Entrada para flag de escrita de dados
- ☐ I\_addr: Entrada para endereço na memória de dados
- ☐ I\_data: Dado a ser escrito
- ☐ O\_data: Saída de dado que irá sair para o banco de registradores

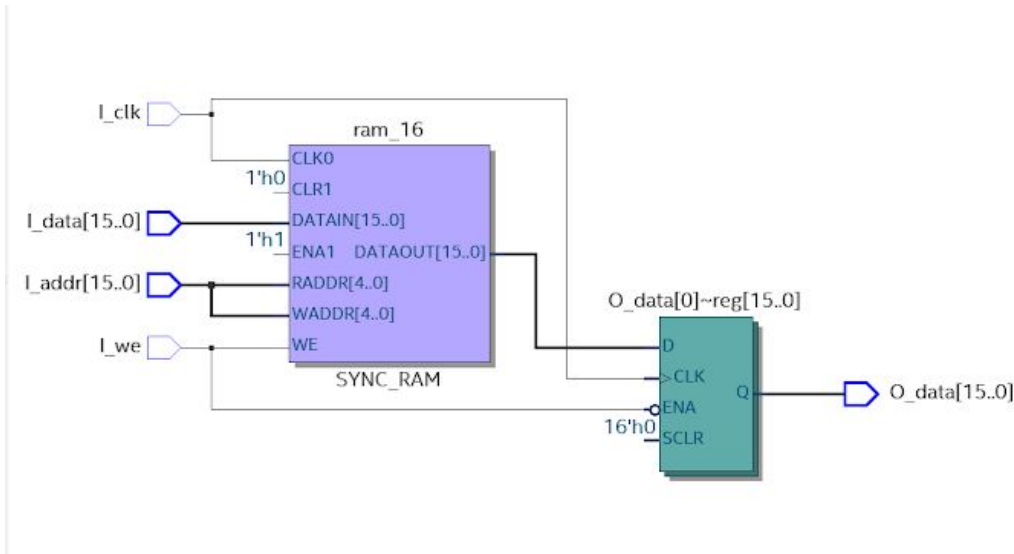


Figura 1 -Imagem RTL da memória RAM

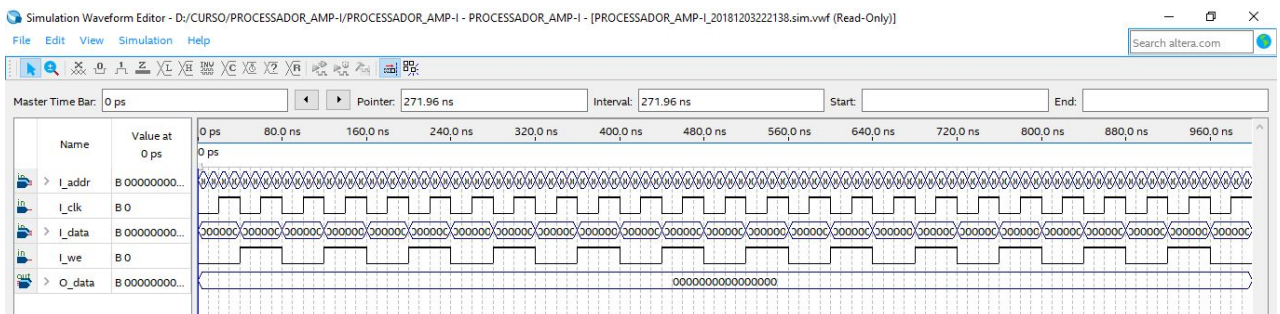


Figura 1 -Waveform da memória RAM

### 1.3.4 Memória de Instruções

As instruções a serem executadas são armazenadas na memória de instruções que é conhecido como ROM. Cada instrução tem seu próprio endereço

```
entity ROM_16bits is
port(
  address: in std_logic_vector(15 downto 0);
  data: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end ROM_16bits;
```

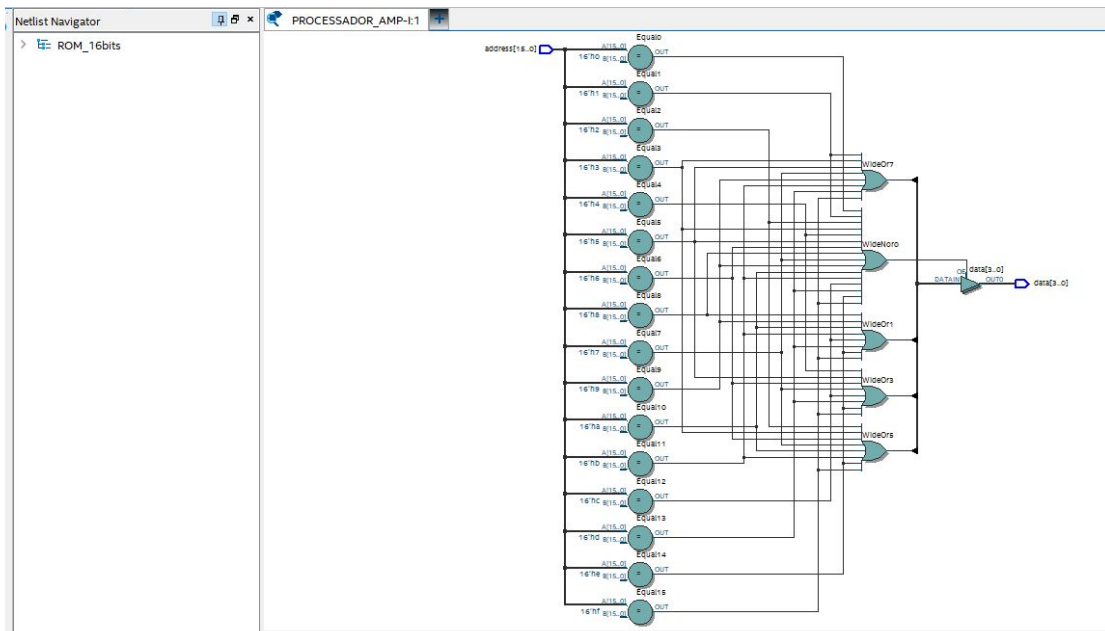


Figura 1 RTL imagem do ROM

 


Figura 1 Imagem do Waveform do ROM

### 1.3.5 Banco de Registradores

Responsável por possuir todos os 32 registradores que podem ser utilizados ao longo do processador, também tem conexão entre memória de instrução e memória de dados. Sua declaração segue abaixo:


```
entity reg16_8 is
Port ( I_clk : in STD_LOGIC;
      I_en : in STD_LOGIC;
      I_dataD : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      O_dataA : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      O_dataB : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      I_sela : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      I_selB : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      I_selD : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      I_we : in STD_LOGIC);
end reg16_8;
```

Nas portas temos:

- ❑ I\_clk: clock para fazer atualizar o valor de acordo com as entradas A e B

- ❑ I\_en: Flag para saber se ativada para registrar as entradas
- ❑ I\_dataD: Entrada com o dado para ser escrito
- ❑ O\_dataA: Saída dos dados do registrador A
- ❑ O\_dataB: Saída dos dados do registrador B
- ❑ I\_selA: Flag para selecionar A
- ❑ I\_selB: Flag para selecionar B
- ❑ I\_selD: Flag para selecionar D
- ❑ I\_we: Flag para verificação de escrita no registrador

Figura 1 -Imagem RTL do banco de registradores

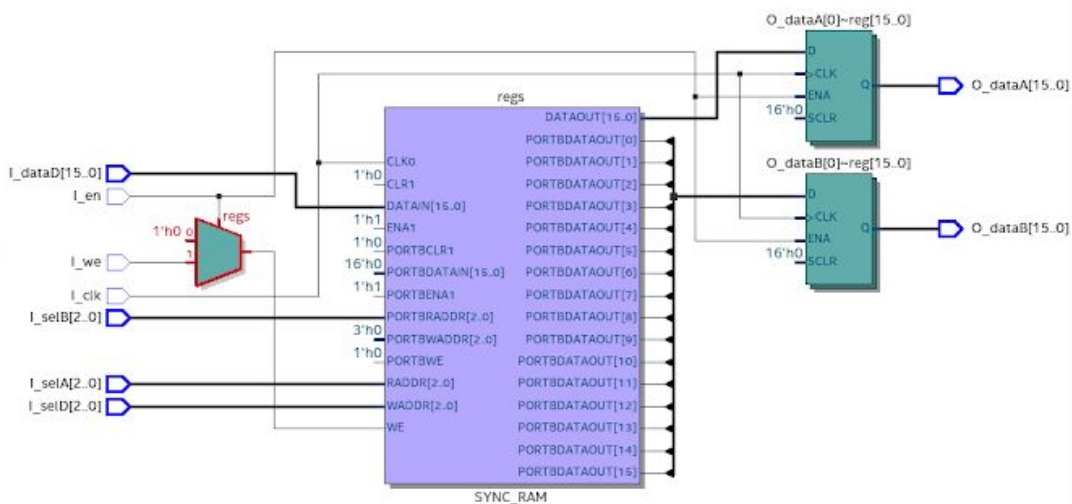

### 1.3.6 Somador

1.3.7 Realiza a soma aritmética de 16 bits. Nas portas de entradas temos:

- ❑ Cin: Entrada para carry in caso já se tenha realizado uma soma anteriormente
- ❑ a: Entrada do valor que irá ser somado, com cadeia de 16 bits
- ❑ b: Entrada do outro valor que irá ser somado, com cadeia de 16 bits
- ❑ s: Resultado da operação
- ❑ cout: carry out da operação

Figura 1 - Declaração do somador

```
entity somador is
  port(
    cin : in std_logic;
    a,b : in std_logic_vector(15 downto 0);
    cout : out std_logic;
    s : out std_logic_vector(15 downto 0)
  );
end somador;
```

Figura 1 -Imagem RTL do somador


 


Figura 1 -Waveform do somador

 

### 1.3.8 And, Or

Componente que irá dar o resultado das operações lógicas *and*, *or*. Em ambos os casos temos duas portas de entrada “a”, “b”, sendo a saída “q” respectiva a operação adotada, como mostrado abaixo:

 


Figura 1 - Declaração do or

Figura 1 -Declaração do Or16



```

entity Or16 is
port(
  a: in std_logic_vector(15 downto 0);
  b: in std_logic_vector(15 downto 0);
  q: out std_logic_vector(15 downto 0));
end Or16;

```

### 1.3.9 Mux\_2x1

Multiplexador simples com duas entradas e uma saída. Neste projeto iremos utilizar quatro multiplexadores semelhantes, sendo suas declarações da seguinte maneira:


```

entity Mux_2x1 is
  Port ( SEL : in STD_LOGIC;
        A   : in STD_LOGIC;
        B   : in STD_LOGIC;
        X   : out STD_LOGIC);
end Mux_2x1;

```

Nas portas temos:

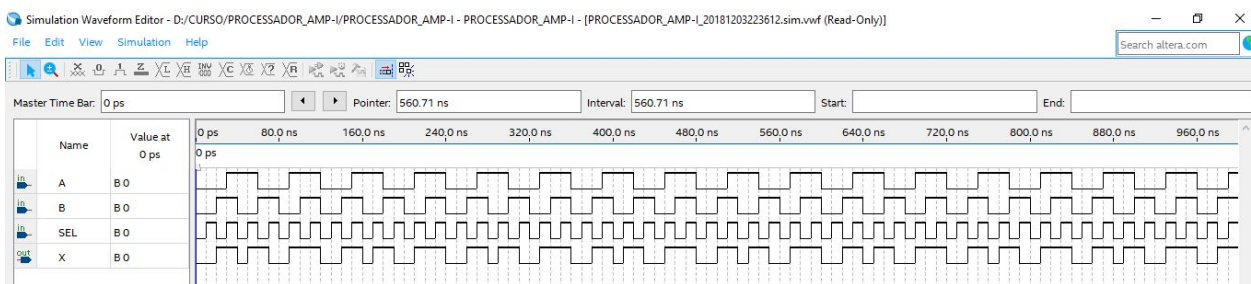- ❑ SEL: O seletor que irá coordenar a saída da escolha
- ❑ A: Entrada do valor que irá ser recebido
- ❑ B: Entrada do outro valor que irá ser recebido
- ❑ X: Resultado do multiplexador



### 1.3.10 Multiplicador usando algoritmo de booth

Para realizar a multiplicação dos valores na ULA, utilizamos o algoritmo de booth. Sua declaração está como a seguir:




```
entity Multibooth is
  generic(
    nr_of_bits : positive := 16
  );
  port(
    clk : in std_logic;
    A : in integer;
    B : in integer;
    zhi : out std_logic_vector(nr_of_bits-1 downto 0);
    zlo : out std_logic_vector(nr_of_bits-1 downto 0)
  );
end entity Multibooth;
```

Nas portas temos:

- ❑ clk: O clock para ajudar na checagem dos dois últimos bits para realizar o *shift* e a operação adequada
- ❑ A: Entrada do valor que irá ser multiplicado
- ❑ B: Entrada do outro valor que irá ser multiplicado
- ❑ zhi: É o resultado dos bits mais significativos
- ❑ zlo: É o resultado dos bits menos significativos

Figura 1 imagem RTL do componente Multboot

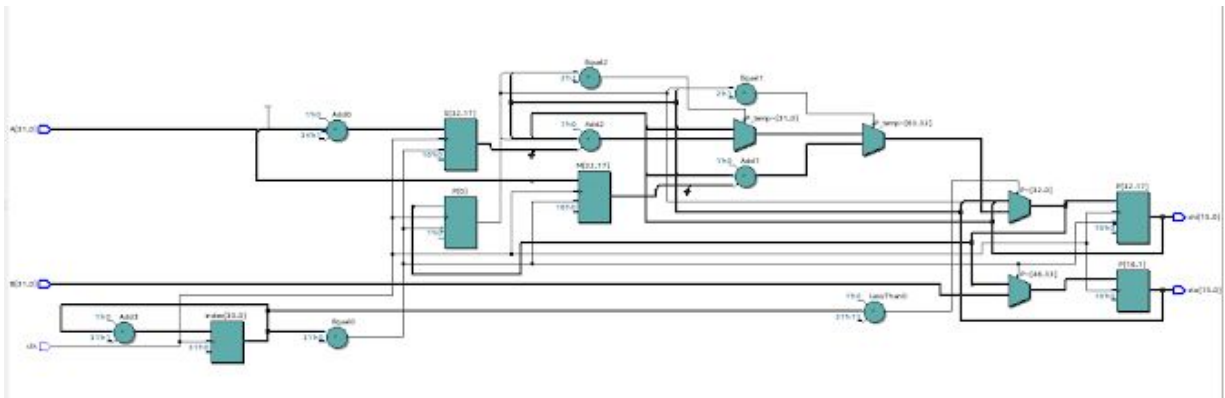


## Waveform
 
## 1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções

Nosso objetivo muito se assemelha ao datapath do Mips e se apresente abaixo:



## 2 Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador **AMD-I** utilizaremos como exemplo o código para calcular o número da sequência de **Fibonacci**. OBS: Apenas como exemplo de como seriam realizados os testes.

**Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador Quantum/EXEMPLO.**

Endereço	Linguagem de Alto Nível	Binário		
		Opcode	Reg2	Reg1
			Endereço	
		Dado		
0		1111	00	00
1	LI \$S0, 0		00000000	
2		1111	00	11
3	LI \$S3, 6		00000110	
4	SW \$S3, \$S0	0111	00	11
5		1111	00	01
6	LI \$S1, 1		00000001	
7	LRT \$S2, \$S1	0110	01	10
8		1111	00	11
9	LI \$S3, 3		00000011	
10	LW \$S0, \$S0	0101	00	00
11	CMPG \$S3,\$S0	1010	00	11
12		1101	0000	
13	JMP fim		00011010	
14		1111	00	00
15	loop_fib: LI \$S0, 1		00000001	
16	ADD \$S3, \$S0	0010	00	11
17	LRT \$S0, \$S2	0110	10	00
18	ADD \$S2, \$S1	0010	01	10
19	LRT \$S1, \$S0	0110	00	01
20		1111	00	00
21	LI \$S0, 0		00000000	
22	LW \$S0, \$S0	0101	00	00
23	CMPLE \$S3,\$S0	1001	00	11
24		1101	0000	
25	JMP loop_fib		00001110	
26	Fim: DEBUG \$S2, \$S2	0001	10	10

**OBS:**Apenas exemplo, o processador não fora simulado deste modo

**Verificação dos resultados no relatório da simulação:** Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.



Figura 3 - Resultado na waveform.

### 3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 16 bits denominado de AMP-i(Advanced Micro Processor) versão 1, apesar das dificuldades encontradas os componentes deste processador podem ser utilizados para realizar operações básicas como add,mult e and. Devido a limitação de 16 bits, decidiu-se diminuir um dos registradores mas basear sua arquitetura no processador do MIPS, sendo assim, optou-se por utilizar a arquitetura RISC onde as instruções possuem todas os mesmo tamanho. Separação entre memória de de instrução, dados e banco de registradores, contendo logicamente uma ULA(Unidade Lógica Aritmética) e uma unidade de controle responsável por organizar e definir as FLAGS utilizadas e sinalizadas de acordo com a operação necessária.

## 4 Bibliografia

Somador retirado do sítio

[“http://www.ic.unicamp.br/~cortes/mc602/slides/VHDL/VHDL\\_3\\_MC\\_Circ\\_Arit\\_v1.pdf”](http://www.ic.unicamp.br/~cortes/mc602/slides/VHDL/VHDL_3_MC_Circ_Arit_v1.pdf)

Multiplicador de booth retirado do sítio

[“https://stackoverflow.com/questions/42630068/booth-multiplier-puts-a-1-in-the-high-32-bits-for-a-64-bit-register”](https://stackoverflow.com/questions/42630068/booth-multiplier-puts-a-1-in-the-high-32-bits-for-a-64-bit-register)

Banco de registradores

[“http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-2-xilinx-ise-suite-register-file-testing”](http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-2-xilinx-ise-suite-register-file-testing)

Memória RAM

[“http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-3-instruction-set-decoder-ram/”](http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-3-instruction-set-decoder-ram/)