



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR AMP - I**  
(Advanced Micro Processor versão I)

**ALUNOS:**

**Bruno Rodrigues Caputo - 2016000041**

**Philip Mahama Akpanyi - 201514402**

**Novembro de 2018  
Boa Vista/Roraima**



UFRR

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR AMP - I**  
(Advanced Micro Processor versão I)

**Novembro de 2018  
Boa Vista/Roraima**

## Resumo

Este trabalho aborda o projeto e implementação de um processador de 16 bits chamado AMP-I(Advanced Micro Processor), desenvolvido como trabalho para disciplina de arquitetura e organização de computadores. Implementado em VHDL(*VHSIC Hardware Description Language*) buscou-se criar uma arquitetura enxuta e coerente que seja capaz de realizar algoritmos inteligíveis. Seus componentes bem como o *datapath* serão aprofundados ao longo deste documento.

## Conteúdo


<b>Especificação</b>	<b>5</b>
Plataforma de desenvolvimento	5
Conjunto de instruções	6
1.2.1 Tipo de Instruções	6
1.2.2 Visão geral das instruções do Processador AMD-I:	7
Descrição do Hardware	8
ALU ou ULA	8
Unidade de Controle	8
Memória de dados	10
Memória de Instruções	11
Banco de Registradores	12
Somador	13
And, Or	15
Mux_2x1	16
Multiplicador usando algoritmo de booth	16
Datapath	17
Simulações e Testes	18
Considerações finais	19
Bibliografia	20

# 1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador AMP-I(Advanced Micro Processor), bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.
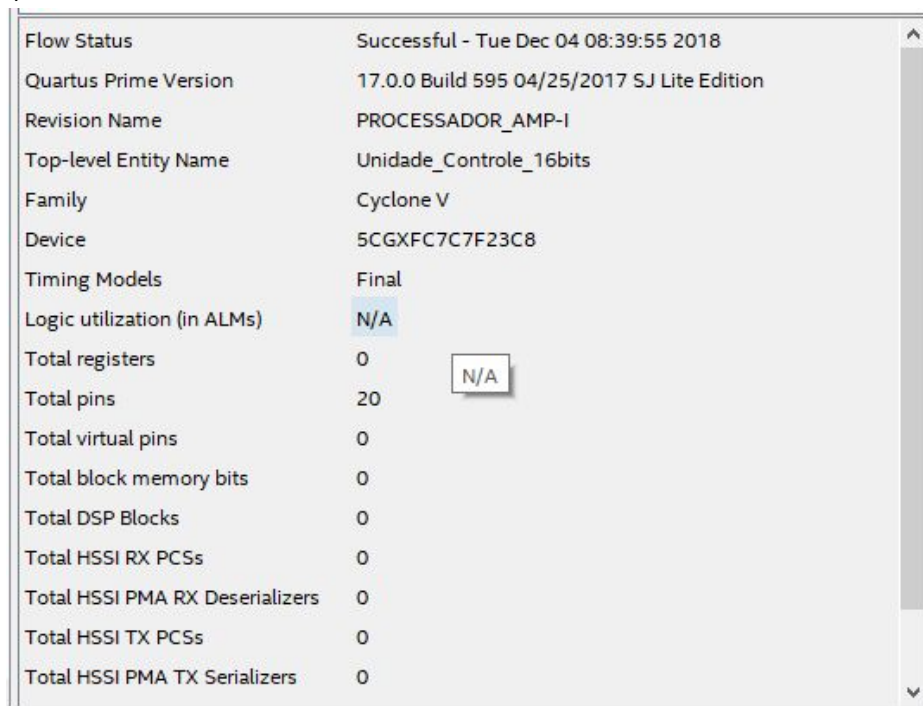
## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador AMP foi utilizado a IDE: Quartus (Quartus Prime 18.1) Lite Edition.....



The screenshot shows the 'Flow Status' window in Quartus Prime. It displays the following information:

Flow Status	Successful - Tue Dec 04 08:39:55 2018
Quartus Prime Version	17.0.0 Build 595 04/25/2017 SJ Lite Edition
Revision Name	PROCESSADOR_AMP-I
Top-level Entity Name	Unidade_Control_16bits
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	0
Total pins	20
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0
Total DSP Blocks	0
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0

Figura 1 - Especificações no Quartus

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador AMP-I possui 32 registradores: \$0, \$alto, \$t0, \$t2, \$t3, \$t4, \$t5, \$t6, \$t7, \$t8, \$t9, \$t10, \$s0, \$s1, \$s2, \$s3, \$s4, \$s5, \$s6, \$s7, \$s8, \$s9, \$s10, \$s11, \$s12. Assim como 12 formatos de instruções de 16 bits cada, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- **Opcode:** a operação básica a ser executada pelo processador;
- **Reg1:** o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;
- **Reg2:** o registrador contendo o segundo operando fonte;
- **Func:** Instruções compartilhadas com o opcode que servem para utilizar funções caso seja necessário

### 1.2.1 Tipo de Instruções

#### - Formato do tipo R:

Instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo da Instrução    Reg1    Reg2

Formato para escrita em código binário:

4 bits	5 bits	5 bits
15-12	11-7	6-2
Opcode	Reg2	Reg1

#### - Formato do tipo I:

Este formato aborda instruções de Load (exceto *load Immediately*), Store e

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Tipo da Instrução    Reg1    Reg2    Func

Formato para escrita em código binário:

4 bits	5 bits	5 bits	2 bits
15-12	11-7	6-2	1-0
Opcode	Reg2	Reg1	Func

#### - Formato do tipo J:

Este formato aborda instruções de saltos condicionais ou não de um determinado endereço segue uma instrução única:

Formato para escrita de código na linguagem Quantum:

Formato para escrita em código binário:

4 bits	28 bits
15-12	11-0
Opcode	Endereço

## 1.2.2 Visão geral das instruções do Processador AMP-I:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total  $(Bit(0e1)^{NumeroTotaldeBitsdoOpcode} \therefore 2^X = X)$  de 16 **Opcodes (0-15)** que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador AMP-I.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	add	R	Soma	<b>add</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
0001	sub	R	Subtração	<b>sub</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1
0010	mult	R	Multiplicação	<b>mult</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 * \$S1
0011	addf	R	Soma Float	<b>add</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0+\$S1
0100	subf	R	Subtração Float	<b>sub</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 - \$S1
0101	multf	R	Multiplicação Float	<b>mult</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 * \$S1
0110	or	R	OU	<b>or</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0    \$S1
0111	and	R	E	<b>and</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, \$S0 := \$S0 & \$S1
1000	lw	I	Carregar Palavra	<b>lw</b> \$S0, C(\$s1) ,ou seja, \$s0 = Memoria[\$s1 +C]
1001	sw	I	Armazena na memória	<b>sw</b> C(\$s0) , \$S1 ,ou seja, Memoria[\$s0 +C]:= \$s1
1010	beq	I	Se for igual	<b>beq</b> \$S0, \$S1 ,ou seja, if(\$S0 == \$S0)then PC+1*2
1011	j	j	Pula para Endereço	<b>j</b> 0x19
1100	not	R	Negação do resultado	<b>not</b> \$S0, ou seja \$S0 := not (\$S0)
1101				
1110				
1111	exit		Encerramento do processador	

## 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador AMP-I, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### 1.3.1 ALU ou ULA

O componente QALU (Q Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, multiplicação (considerando apenas resultados inteiros). Adicionalmente a ALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente ALU recebe como entrada três valores: **A** – dado de 16 bits para operação; **B** - dado de 16 bits para operação e **OP** – identificador da operação que será realizada de 4bits. O ALU possui três saídas: **zero** – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); **overflow** – identificador de overflow caso a operação exceda os 16 bits; e **result** – saída com o resultado das operações aritméticas.



Figura 2 - Bloco simbólico do componente QALU gerado pelo Quartus

### 1.3.2 Unidade de Controle

O componente Unidade\_Control\_16bits tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o opcode e as flags que serão detalhadas a seguir. Sua declaração segue o seguinte formato:


```
entity Unidade_Control_16bits is
port(
    clk       : in std_logic;
    opcode    : in std_logic_vector (3 downto 0);
    regDst    : out std_logic;
    ulaFont   : out std_logic;
    memParaReg : out std_logic;
    escReg    : out std_logic;
    lerMem    : out std_logic;
    escMem    : out std_logic;
    desvio    : out std_logic;
    ulaOP     : out std_logic_vector (7 downto 0)
);
end entity Unidade_Control_16bits;
```




**Figura 3 -Entity da unidade de controle**

Nas portas temos:

- ☐ clk: clock para fazer checagem de borda alta
- ☐ opcode: Qual operação será realizada
- ☐ regDst: registrador para determinar especificação do registrador rt, rd
- ☐ ulaFont: Flag para o segundo dado lido do banco de registradores, no multiplexador que com a memória de dados
- ☐ memParaReg: Flag para sinalizar leitura e escrita na memória de dados do multiplexador
- ☐ escReg: Flag para sinalizar escrita no registrador
- ☐ lerMem: Flag para sinalizar leitura de memória
- ☐ escMem: Flag para sinalizar escrita de memória
- ☐ desvio: Flag para salto
- ☐ ulaOP: Operação realizada na ULA

 

**Figura 4 - Imagem RTL da unidade de controle**

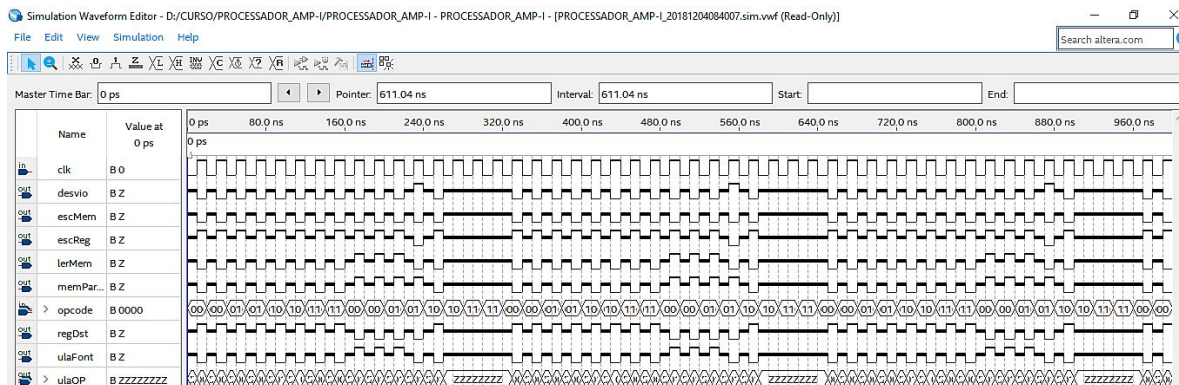

**Figura 5 - Imagem do Waveform da unidade de controle**

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

**Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.**

Comando	clk	opcode	regDst	ulaFont	mem ParaReg	esc Reg	ler Mem	esc Mem	desvio	ulaOP
add	1	0000	1	0	0	1	0	0	0	00000000
sub	1	0001	1	0	0	1	0	0	0	00000001
mult	1	0010	1	0	0	1	0	0	0	00000010
addf	1	0011	1	0	0	1	0	0	0	00000011
subf	1	0100	1	0	0	1	0	0	0	00001000
multf	1	0101	1	0	0	1	0	0	0	00010101
or	1	0110	1	0	0	1	0	0	0	00000110
and	1	0111	1	0	0	1	0	0	0	00000111
load	1	1000	0	1	1	1	1	0	0	00001000
beq	1	1010	0	1	1	1	1	0	0	00001010
j	1	1011	0	0	1	0	0	0	1	00001011
not	1	1100	1	0	0	1	0	0	0	00001100

### 1.3.3 Memória de dados

Responsável pela leitura e escrita dos dados, que serão posteriormente armazenados ou não no banco de registradores, sua declaração abaixo:

```
use ieee.numeric_std.ALL;
entity ram16 is
  Port ( I_clk : in  STD_LOGIC;
        I_we : in  STD_LOGIC;
        I_addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        I_data : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        O_data : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end ram16;
```

**Figura 6- Entity de RAM de 16 bits**

Nas portas temos:

- ☐ I\_clk: Entrada com o clock para checagem de borda alta
- ☐ I\_we: Entrada para flag de escrita de dados
- ☐ I\_addr: Entrada para endereço na memória de dados
- ☐ I\_data: Dado a ser escrito
- ☐ O\_data: Saída de dado que irá sair para o banco de registradores

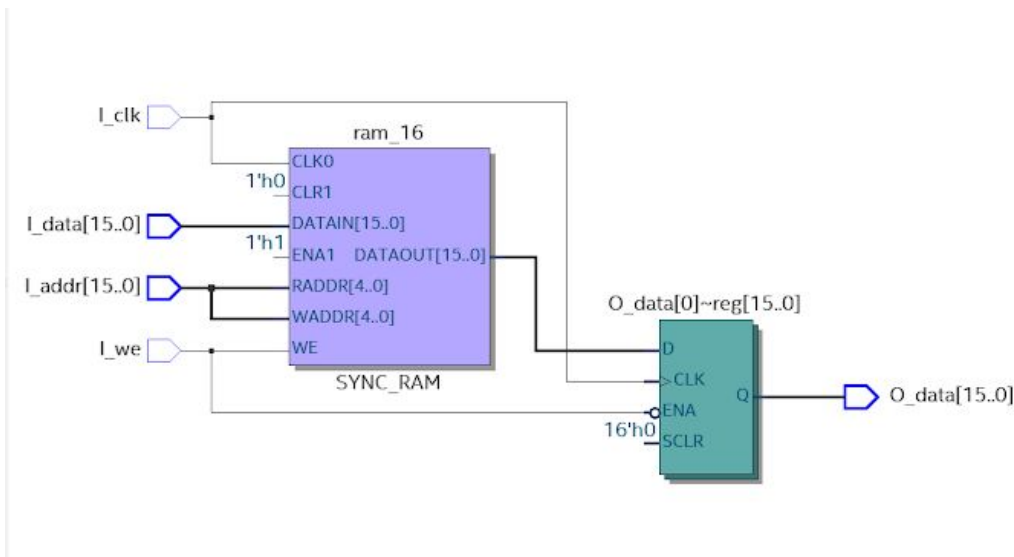


Figura 7 - Imagem RTL da memória RAM

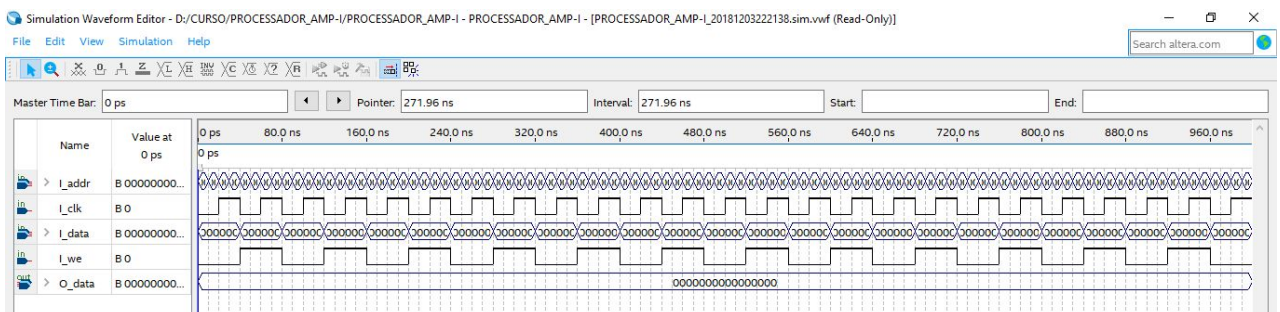


Figura 8 - Waveform da memória RAM

### 1.3.4 Memória de Instruções

As instruções a serem executadas são armazenadas na memória de instruções que é conhecido como ROM. Cada instrução tem seu próprio endereço

```
entity ROM_16bits is
    port(
        address: in std_logic_vector(15 downto 0);
        data: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end ROM_16bits;
```

Figura 9 - Entity da memória de instruções

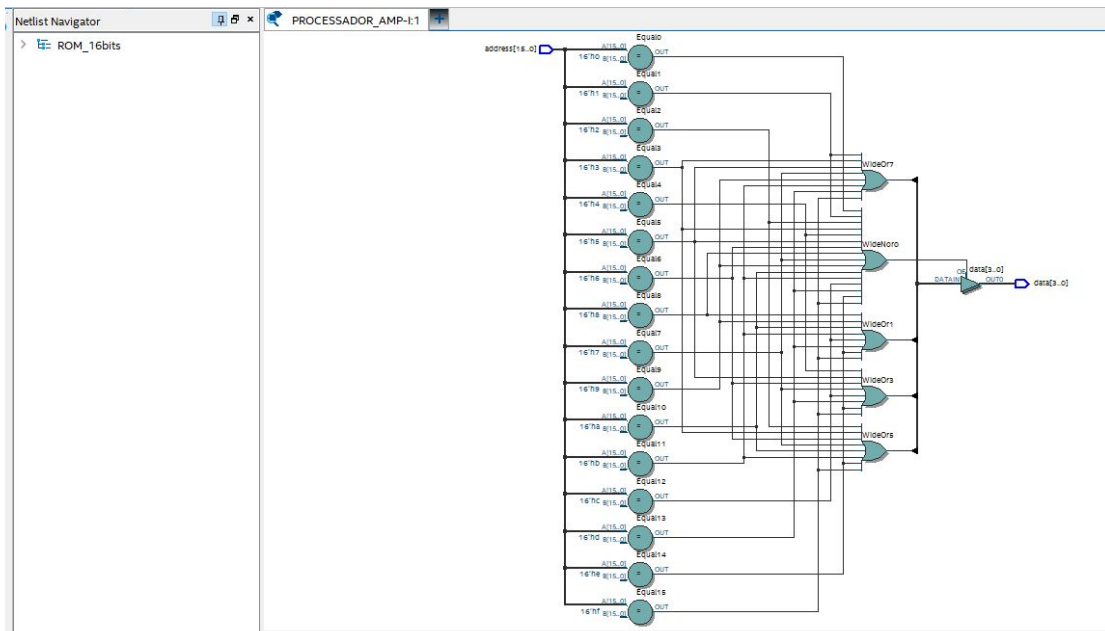


Figura 10 RTL imagem do ROM

 


Figura 11 Imagem do Waveform do ROM

### 1.3.5 Banco de Registradores

Responsável por possuir todos os 32 registradores que podem ser utilizados ao longo do processador, também tem conexão entre memória de instrução e memória de dados. Sua declaração segue abaixo:

```
entity reg16_8 is
Port ( I_clk : in STD_LOGIC;
      I_en : in STD_LOGIC;
      I_dataD : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      O_dataA : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      O_dataB : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
      I_selA : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      I_selB : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      I_selD : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
      I_we : in STD_LOGIC);
end reg16_8;
```

Figura 12 - Entity de banco de registradores

Nas portas temos:

- ☐ I\_clk: clock para fazer atualizar o valor de acordo com as entradas A e B
- ☐ I\_en: Flag para saber se ativada para registrar as entradas
- ☐ I\_dataD: Entrada com o dado para ser escrito
- ☐ O\_dataA: Saída dos dados do registrador A
- ☐ O\_dataB: Saída dos dados do registrador B
- ☐ I\_selA: Flag para selecionar A
- ☐ I\_selB: Flag para selecionar B
- ☐ I\_selD: Flag para selecionar D
- ☐ I\_we: Flag para verificação de escrita no registrador

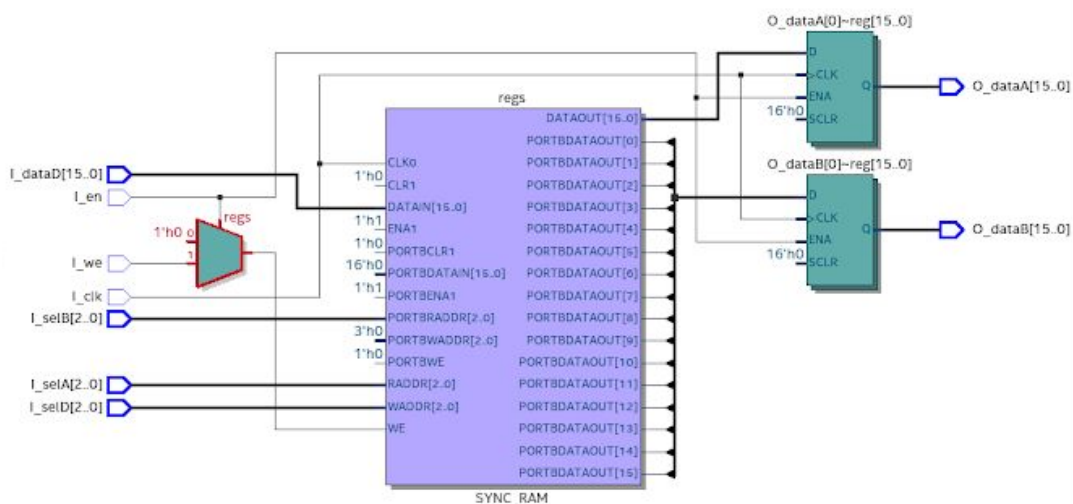


Figura 13 -Imagem RTL do banco de registradores

### 1.3.6 Somador

1.3.7 Realiza a soma aritmética de 16 bits. Nas portas de entradas temos:

- ☐ Cin: Entrada para carry in caso já se tenha realizado uma soma anteriormente
- ☐ a: Entrada do valor que irá ser somado, com cadeia de 16 bits
- ☐ b: Entrada do outro valor que irá ser somado, com cadeia de 16 bits
- ☐ s: Resultado da operação
- ☐ cout: carry out da operação

```

entity somador is
  port(
    cin : in std_logic;
    a,b : in std_logic_vector(15 downto 0);
    cout : out std_logic;
    s : out std_logic_vector(15 downto 0)
  );
end somador;

```

Figura 14 - Declaração do somador

 


Figura 15 - Imagem de RTL do somador

 


Figura 16 -Waveform do somador



### 1.3.8 And, Or

Componente que irá dar o resultado das operações lógicas *and*, *or*. Em ambos os casos temos duas portas de entrada “a”, “b”, sendo a saída “q” respectiva a operação adotada, como mostrado abaixo:

 


Figura 17 - Imagens de RTL dos componentes AND e OR

 


Figura 18 -Waveform do Or de 16 bits

```

entity Or16 is
port(
  a: in std_logic_vector(15 downto 0);
  b: in std_logic_vector(15 downto 0);
  q: out std_logic_vector(15 downto 0));
end Or16;

```

Figura 18 Descrição dos pinos de Or e AND de 16 bits

 


Figura 19 -Waveform de AND de 16bits

### 1.3.9 Mux\_2x1

Multiplexador simples com duas entradas e uma saída. Neste projeto iremos utilizar quatro multiplexadores semelhantes, sendo suas declarações da seguinte maneira:

```

entity Mux_2x1 is
  Port ( SEL : in STD_LOGIC;
        A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        X : out STD_LOGIC);
end Mux_2x1;

```

Figura 20 - Descrição do multiplexador 2x1

Nas portas temos:

- ☐ SEL: O seletor que irá coordenar a saída da escolha
- ☐ A: Entrada do valor que irá ser recebido
- ☐ B: Entrada do outro valor que irá ser recebido
- ☐ X: Resultado do multiplexador

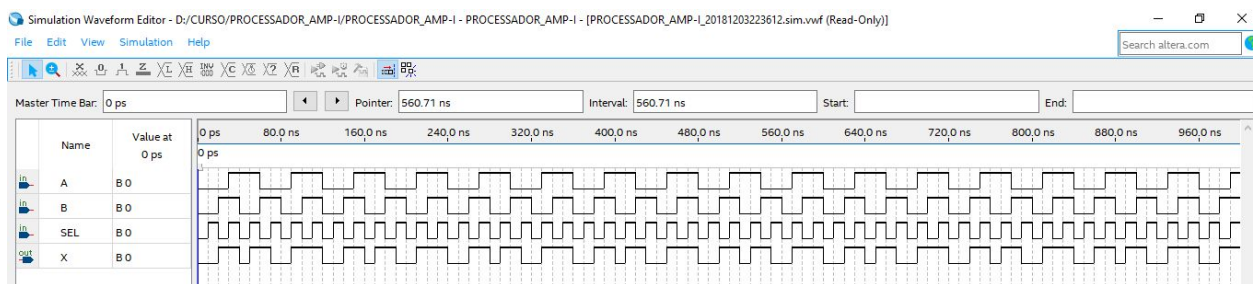


Figura 21 -Waveform do multiplexador 2x1



### 1.3.10 Multiplicador usando algoritmo de booth

Para realizar a multiplicação dos valores na ULA, utilizamos o algoritmo de booth  
Sua declaração está como a seguir:

```
entity Multiboost is
  generic(
    nr_of_bits : positive := 16
  );
  port(
    clk : in std_logic;
    A : in integer;
    B : in integer;
    zhi : out std_logic_vector(nr_of_bits-1 downto 0);
    zlo : out std_logic_vector(nr_of_bits-1 downto 0)
  );
end entity Multiboost;
```

Figura 22 - Descrição do multiplicador usando algoritmo de booth

Nas portas temos:

- ❑ clk: O clock para ajudar na checagem dos dois últimos bits para realizar o *shift* e a operação adequada
- ❑ A: Entrada do valor que irá ser multiplicado
- ❑ B: Entrada do outro valor que irá ser multiplicado
- ❑ zhi: É o resultado dos bits mais significativos
- ❑ zlo: É o resultado dos bits menos significativos

 


Figura 23 - imagem RTL do componente Multiboost

### 1.3.11 PC

Quartus Prime Lite Edition - D:/CURSO/PROCESSADOR\_AMP-I/PROCESSADOR\_AMP-I - PROCESSADOR\_AMP-I

File Edit View Project Assignments Processing Tools Window Help

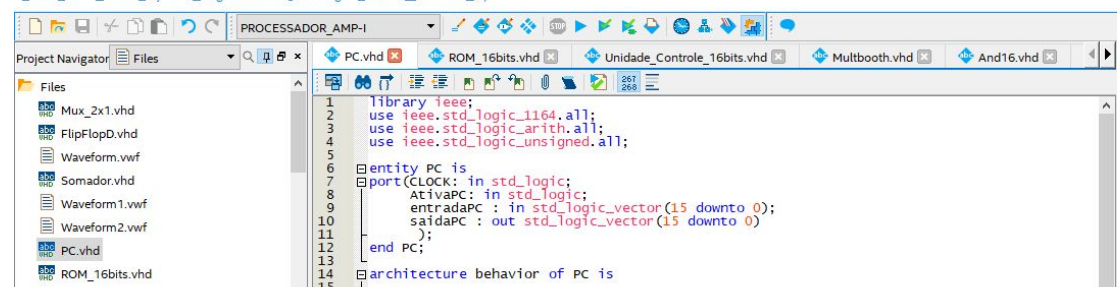


Figura 24 - Descrição do PC


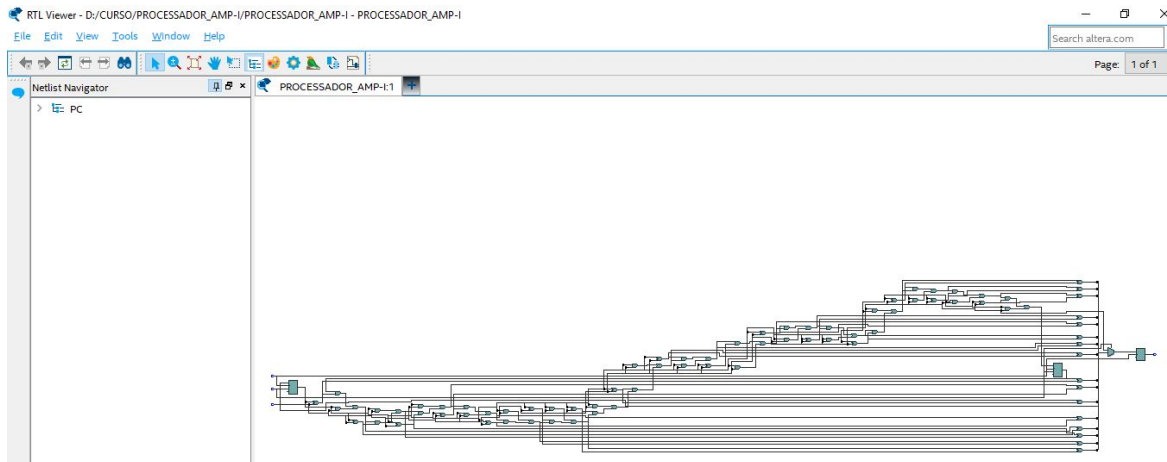


Figura 25 - imagem RTL do componente PC
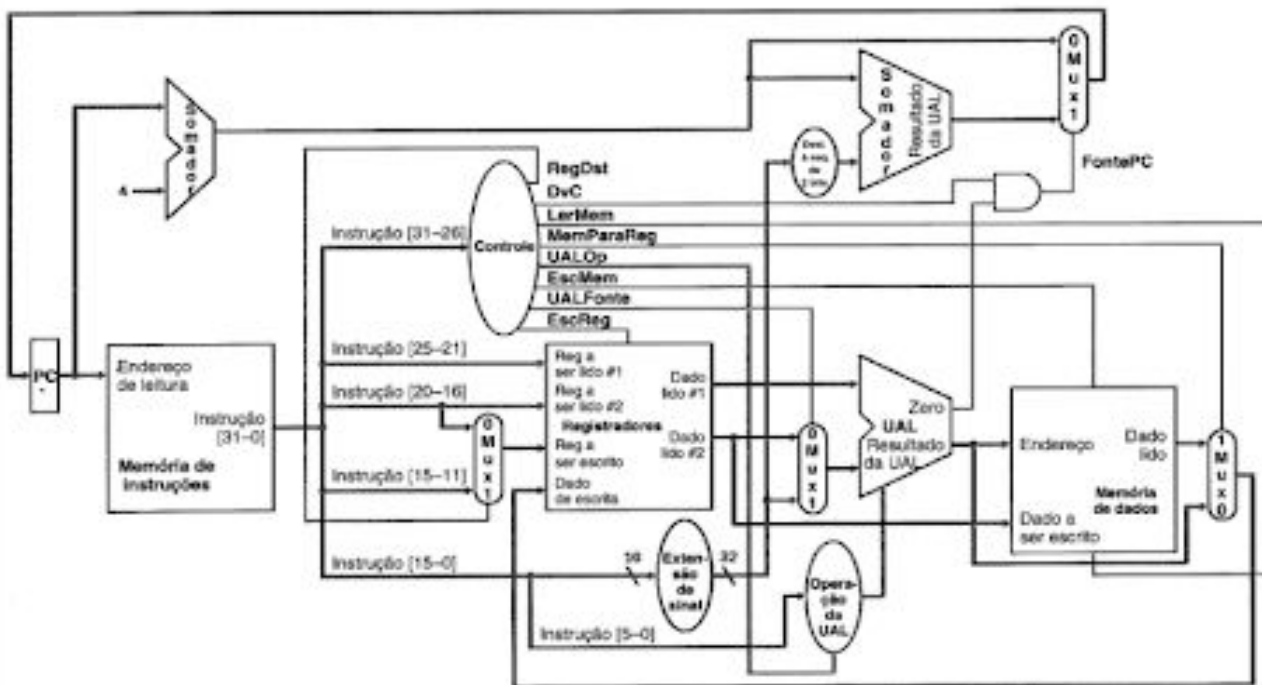
## 1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções

Nosso objetivo muito se assemelha ao datapath do Mips e se apresenta abaixo:



## 2 Simulações e Testes

Os testes foram feitos nos componentes individuais e não no processador completo por não conseguirmos terminar de interligar os componentes. Os resultados dos testes feitos nos componentes separados se encontram nas imagens abaixo de cada componente.

## 3 Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 16 bits denominado de AMP-I(Advanced Micro Processor) versão 1, apesar das dificuldades encontradas os componentes deste processador podem ser utilizados para realizar operações básicas como add,mult e and. Devido a limitação de 16 bits, decidiu-se diminuir um dos registradores mas basear sua arquitetura no processador do MIPS, sendo assim, optou-se por utilizar a arquitetura RISC onde as instruções possuem todas os mesmo tamanho. Separação entre memória de instrução, dados e banco de registradores, contendo logicamente uma ULA(Unidade Lógica Aritmética) e uma unidade de controle responsável por organizar e definir as FLAGS utilizadas e sinalizadas de acordo com a operação necessária.

Embora seja um projeto simples e falho, demandou uma imensa quantia de esforço e dedicação, mas também gerou aos seus participantes uma certa quantia de conhecimento. Foi uma experiência interessante.

## 4 Bibliografia

Somador retirado do sítio

[“http://www.ic.unicamp.br/~cortes/mc602/slides/VHDL/VHDL\\_3\\_MC\\_Circ\\_Arit\\_v1.pdf”](http://www.ic.unicamp.br/~cortes/mc602/slides/VHDL/VHDL_3_MC_Circ_Arit_v1.pdf)

Multiplicador de booth retirado do sítio

[“https://stackoverflow.com/questions/42630068/booth-multiplier-puts-a-1-in-the-high-32-bits-for-a-64-bit-register”](https://stackoverflow.com/questions/42630068/booth-multiplier-puts-a-1-in-the-high-32-bits-for-a-64-bit-register)

Banco de registradores

[“http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-2-xilinx-ise-suite-register-file-testing”](http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-2-xilinx-ise-suite-register-file-testing)

Datapath retirado dos slides no sítio

[“https://drive.google.com/file/d/1VI0SXiPrLroYWGpBiM5kufhW31Mq7l5a/view”](https://drive.google.com/file/d/1VI0SXiPrLroYWGpBiM5kufhW31Mq7l5a/view)

Memória RAM

[“http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-3-instruction-set-decoder-ram/”](http://labs.domipheus.com/blog/designing-a-cpu-in-vhdl-part-3-instruction-set-decoder-ram/)